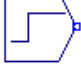
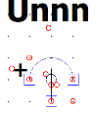
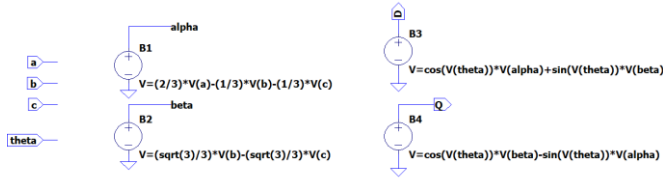
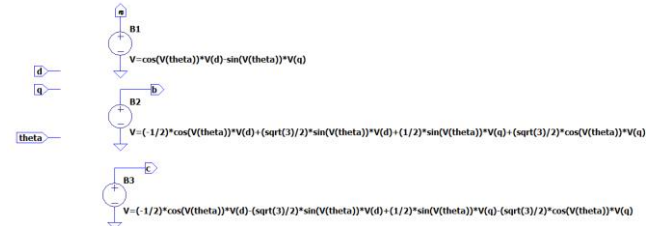
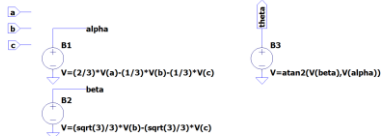
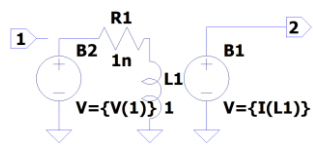
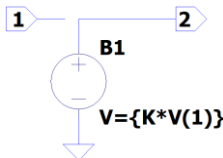
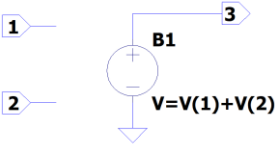
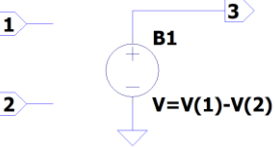
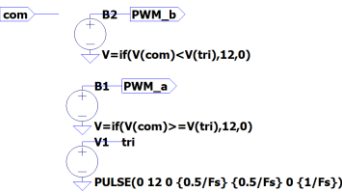


Komponen	Skematik	Lib File
Step Function		<pre>.subckt step out V1 out 0 PULSE(0 {A} {td} {1/SR} {1/SR} 1meg 10meg) .ends step</pre>
CT (Current Transformer)		<pre>.subckt CT in+ in- out V1 in+ in- 0 E1 out 0 value = {k*i(V1)} .ends CT</pre>
ABC to DQ		<pre>.subckt abctodq a b c theta D Q B1 alpha 0 V=(2/3)*V(a)-(1/3)*V(b)-(1/3)*V(c) B2 beta 0 V=(sqrt(3)/3)*V(a)-(sqrt(3)/3)*V(b) B3 D 0 V=cos(V(theta))*V(alpha)+sin(V(theta))*V(beta) B4 Q 0 V=sin(V(theta))*V(alpha)-cos(V(theta))*V(beta) .ends abctodq</pre>
DQ to ABC		<pre>.subckt dqtoabc d q theta a b c B1 a 0 V=cos(V(theta))*V(d)-sin(V(theta))*V(q) B2 b 0 V=(-1/2)*cos(V(theta))*V(d)+(sqrt(3)/2)*sin(V(theta))*V(q) B3 c 0 V=(1/2)*cos(V(theta))*V(d)+(sqrt(3)/2)*sin(V(theta))*V(q) .ends dqtoabc</pre>
PLL		<pre>.subckt PLL a b c theta B1 alpha 0 V=(2/3)*V(a)-(1/3)*V(b)-(1/3)*V(c) B2 beta 0 V=(sqrt(3)/3)*V(a)-(sqrt(3)/3)*V(b) B3 theta 0 V=atan2(V(beta),V(alpha)) .ends PLL</pre>
Integral		(generate symbol secara langsung)
Gain		(generate symbol secara langsung)
Adder		(generate symbol secara langsung)

		
Subctractor		(generate symbol secara langsung)
PWM		(generate symbol secara langsung)